

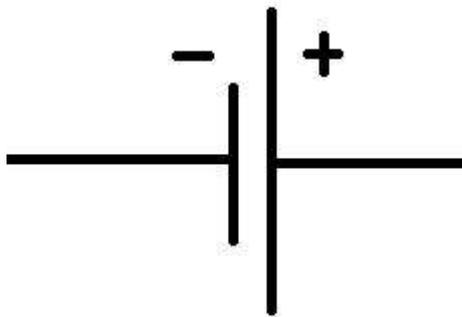
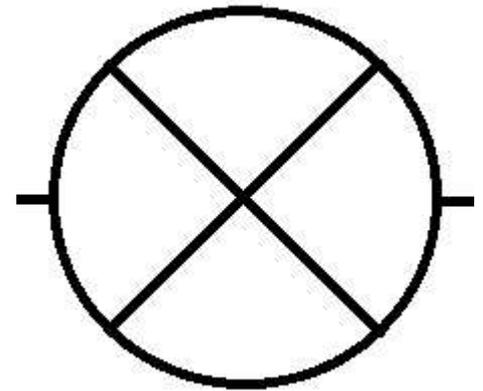


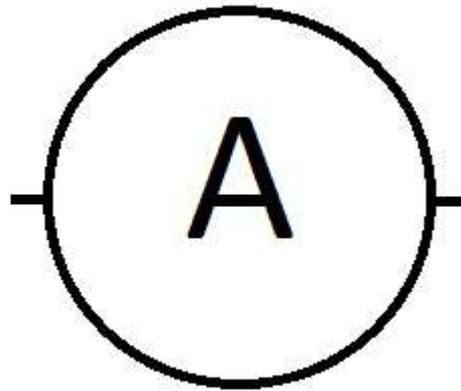


# *Элементы электрической цепи:*

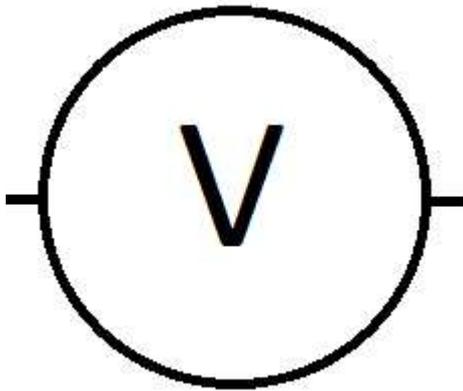

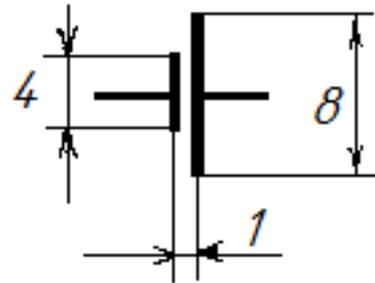
# Размеры по ГОСТ:


Элемент  
гальванический или  
аккумуляторный



Приборы

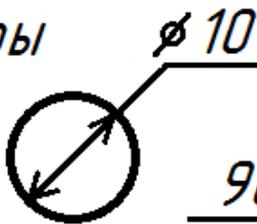


Лампа

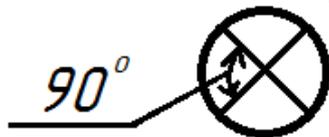



Резистор  
постоянный

R

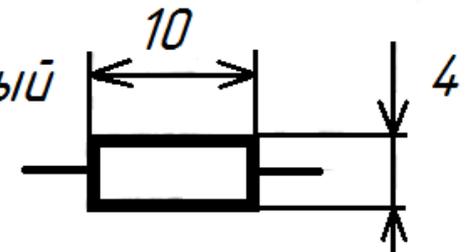


Контакт  
замыкающий

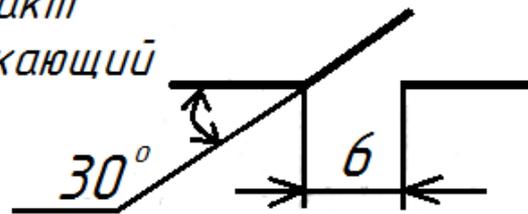

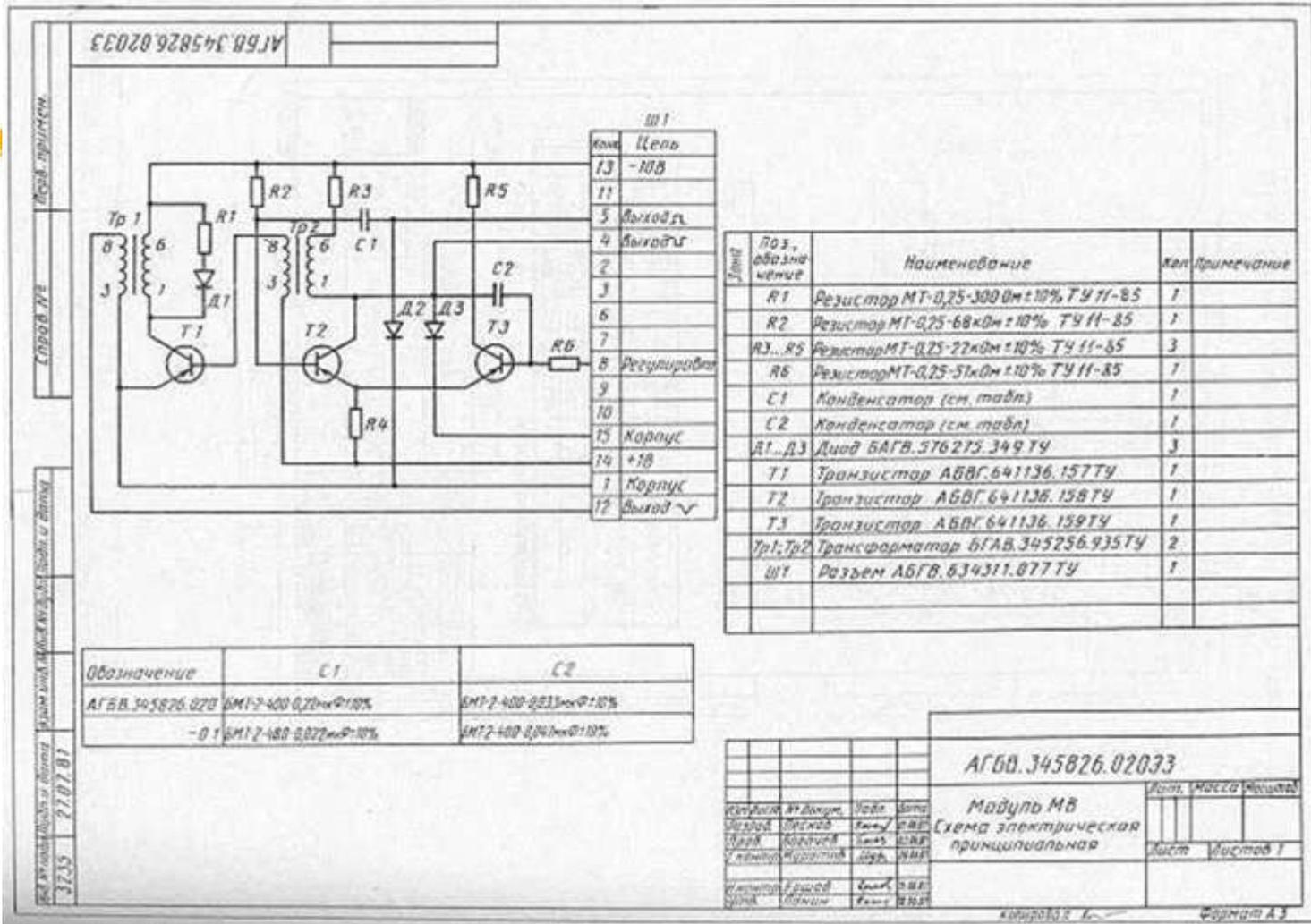

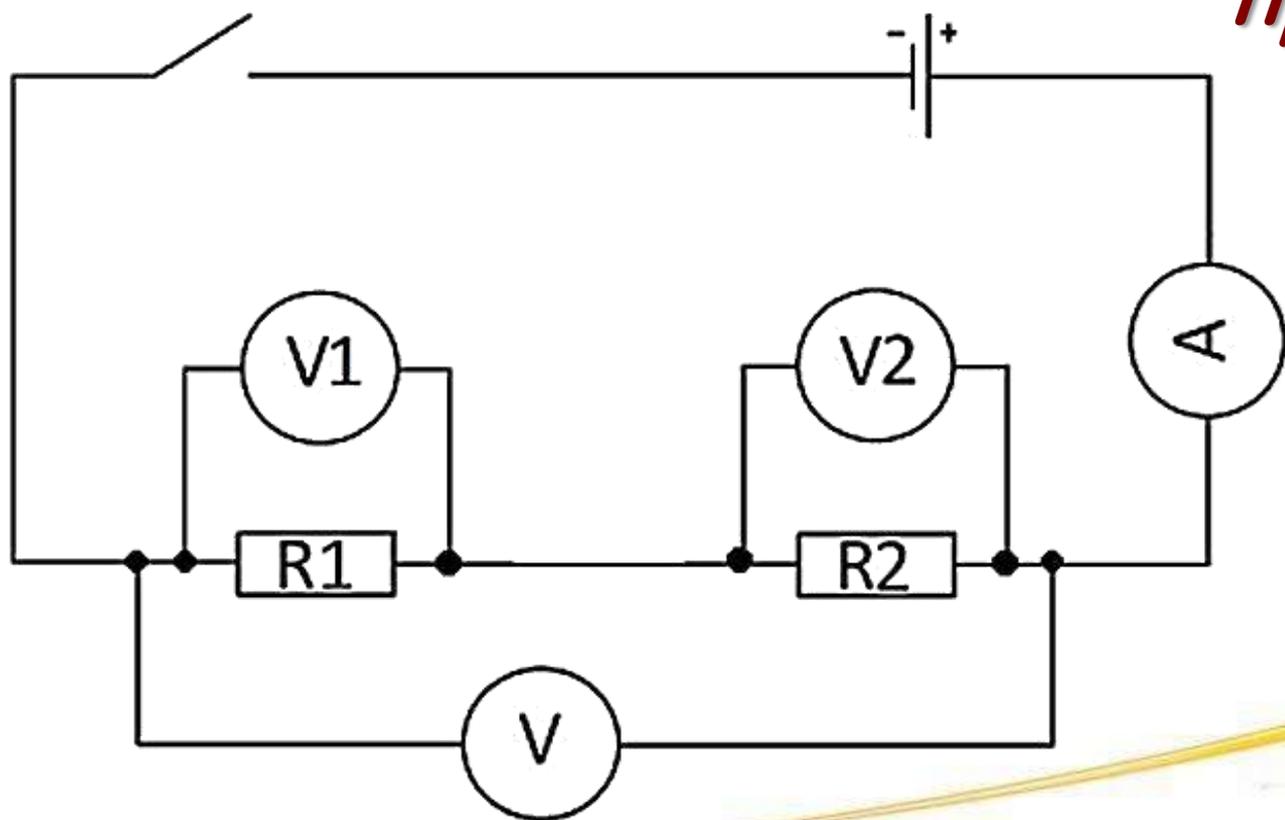
# Чертёж электрической цепи


*Полная электрическая цепь  
последовательного соединения двух  
проводников*



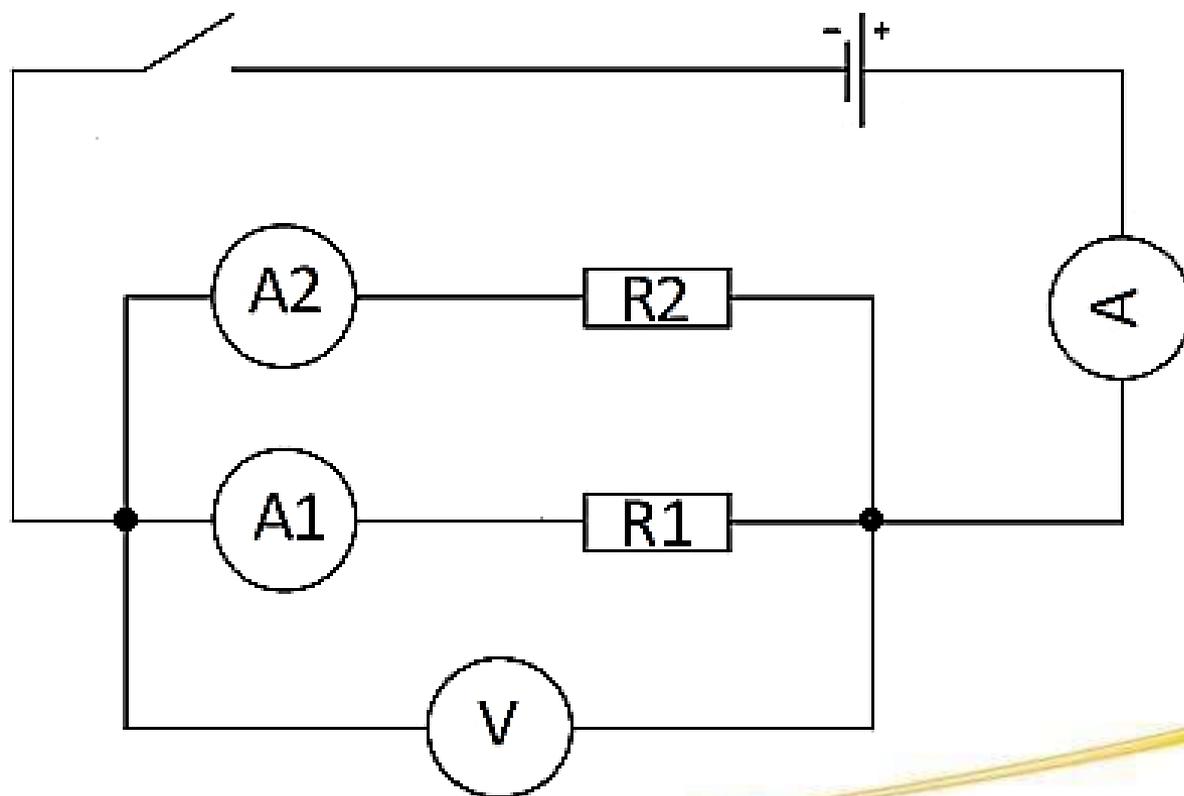*Полная электрическая цепь  
параллельного соединения двух  
проводников*


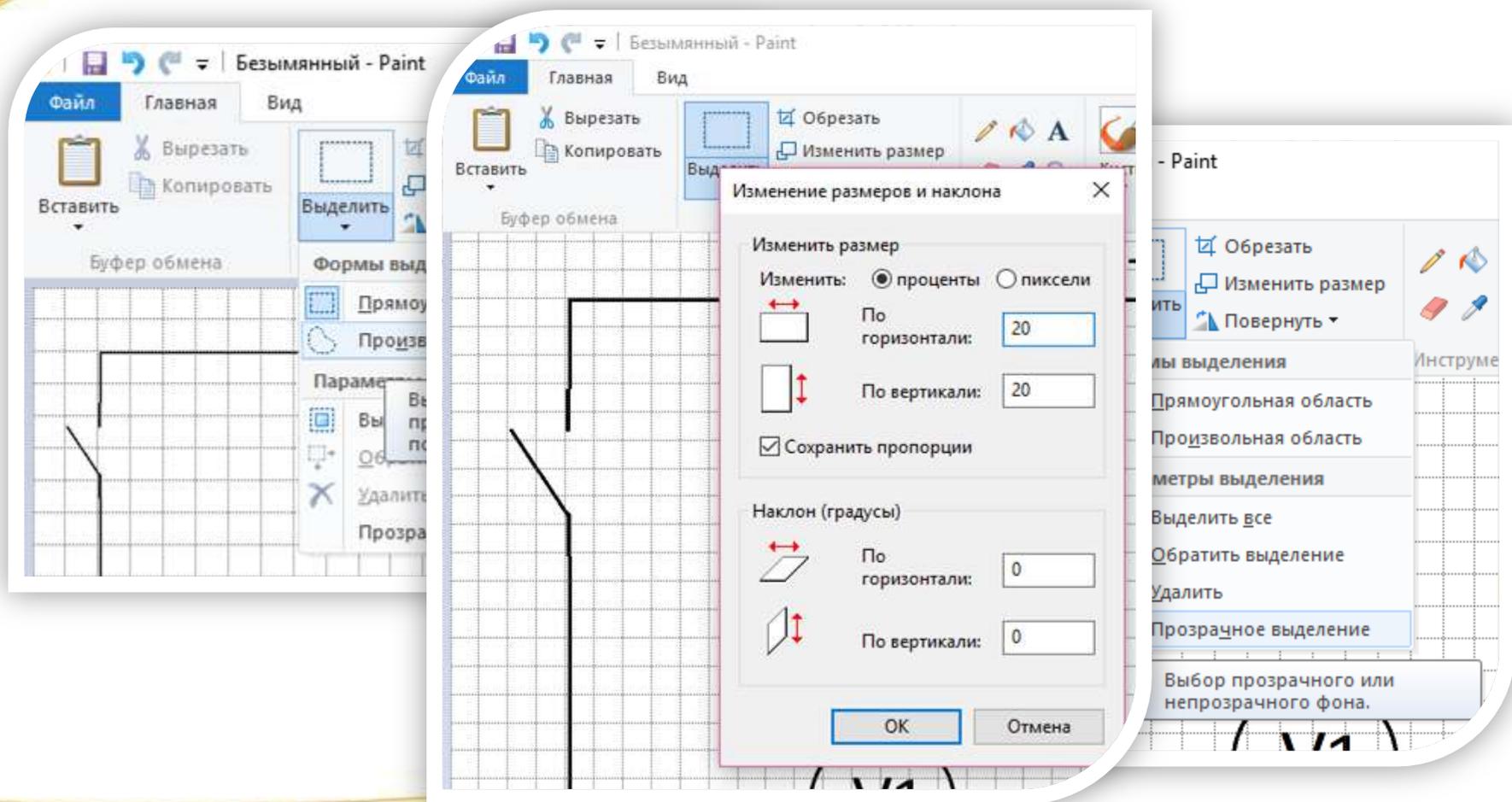
# Инструменты для работы в графическом редакторе



Авторы презентации:  
преподаватели информатики и ИКТ  
Меньших Галина Владимировна  
Юдина Мария Сергеевна

## *Источники информации:*

1. <https://yandex.ru/images/zoom> изображение электрических цепей
2. <http://docs.cntd.ru/document/1200086241>